



UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2025/2026

Buatlah rangkaian yang terdiri dari 15 LED dengan 5 tampilan yang berbeda, kumpulkan dalam bentuk pdf meliputi

1. Tampilan & tabelnya
2. Peta Karnaugh beserta hasil minimisasi (<http://www.32x8.com/index.html>)
3. Tangkapan layar masing-masing tampilan pada Digital Works
4. Dikumpulkan di LMS paling lambat 31 Maret 2026 pukul 23.59